


DRUGI DEO ISPITA IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE - ŽARKOVO

1. Tri tanka vrlo dugačka paralelna žičana provodnika se nalaze u vazduhu. Poprečni presek provodnika je prikazan na slici 1, pri čemu je $a = 1 \text{ mm}$ i $d = 100 \text{ mm}$. Donje dve žice su galvanski spojene. Odrediti podužnu kapacitivnost ovako formiranog voda.


2. Za kolo stalne jednosmerne struje na slici 2 je poznato: $C = 10 \mu\text{F}$, $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $R_3 = 10 \Omega$, $R_4 = 54 \Omega$ i $R_5 = 52 \Omega$. Pri otvorenom prekidaču K opterećenost kondenzatora je $Q_{AB} = 180 \mu\text{C}$. Po zatvaranju prekidača K, na sobnoj temperaturi, struja kroz žičani otpornik otpornosti $R(\theta)$ je $I'_{AB} = 225 \text{ mA}$. Usled proticanja elektriciteta ovaj otpornik se zagreje i njegova temperatura priraste za $\Delta\theta = 50^\circ \text{C}$ i dalje se ne menja. U procesu promene temperature otpornika kroz kondenzator protekne $q_{AB} = 7,5 \mu\text{C}$. Odrediti temperaturni sačinilac α materijala od koga je načinjen ovaj otpornik.

3. Na slici 3 je prikazan torusni namotaj trougaonog poprečnog preseka, stranice dužine a , formiran od N zavojaka ravnomerno raspodeljenih po površi poprečnog preseka torusa. Između krajeva namotaja priključen je balistički galvanometar (B.G.). Električna otpornost namotaja i balističkog galvanometra iznosi R . Namotaj se nalazi u homogenom magnetskom polju vektora indukcije \vec{B} , koja sa osom namotaja zahvata ugao $\pi/6$. Odrediti izraz za količinu elektriciteta proteklu kroz balistički galvanometar posle ukidanja magnetskog polja u kome se namotaj nalazi.


4. Radi merenja induktivnosti i otpornosti kalemova u širokom opsegu induktivnosti, formirano je električno kolo prostoperiodične struje prikazano na slici 4. Podešavanjem otpornosti R i R_0 , skretanje indikatora A se doveđe do nule. Odrediti izraze za otpornost R_x i induktivnost L_x kalema u funkciji R , R_0 , R_2 , R_3 , R_4 i C .

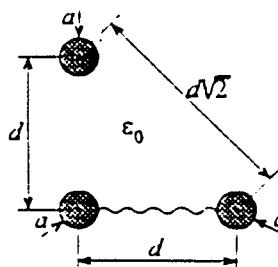


Slika 1.

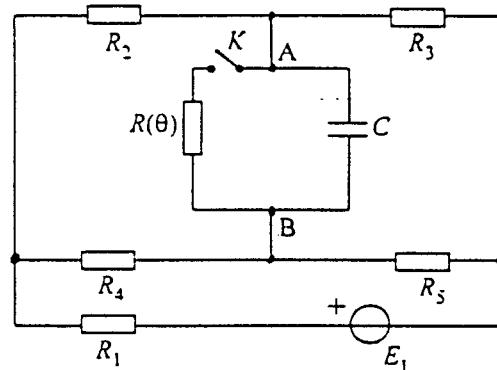

Slika 2.

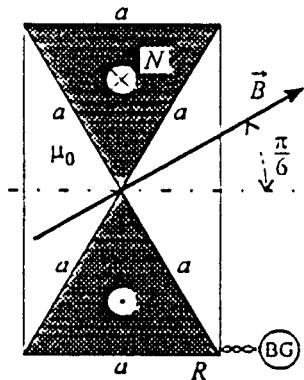

Slika 3.

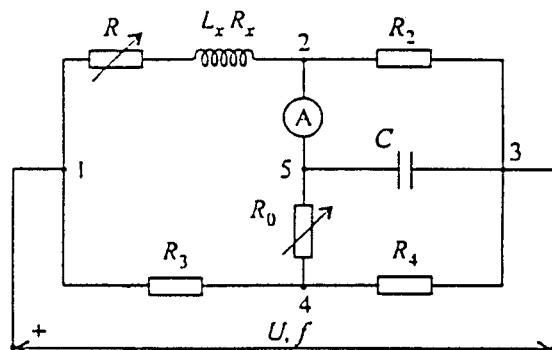

Slika 4.

Napomene: Ispit traje 4 sata. Nije dozvoljeno napuštanje sale u toku prvoga sata.