


14. septembar 1985.

1. Veoma tanka kružna kontura, poluprečnika a , ravnomerno je nanelektrisana nanelektrisanjem podužne gustine ' Q '. Sredina je vazduh.

a) Odrediti izraz za potencijal tačaka na osi upravnoj na ravan konture, uzimajući tačku u beskonačnosti za referentnu.

b) Koristeći se rezultatom pod a) odrediti izraz za jačinu električnog polja u posmatranim tačkama na osi konture.

2.

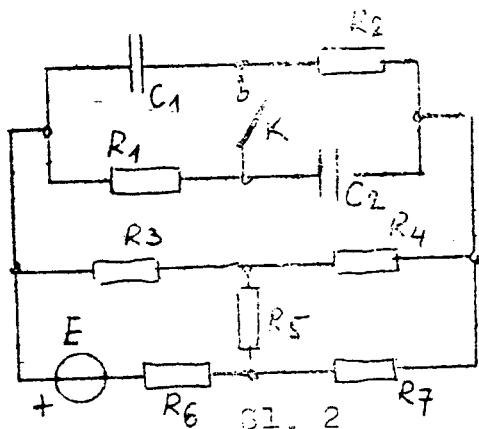

Za kolo na slici 2 je poznato:

$$C_1 = 4\mu F, C_2 = 6\mu F, R_1 = 100\Omega,$$


$$R_2 = 75\Omega, R_3 = R_4 = R_5 = 50\Omega,$$

$$R_6 = R_7 = 150\Omega \text{ i } E = 50V.$$

Odrediti količine elektriciteta protekle kroz grane sa kondenzatorima od trenutka zatvaranja prekidača K do uspostavljanja stacionarnog stanja u kolu.

3. U bakarnom vazdušnom vodu, poluprečnika provodnika a i rastojanja d , uspostavljena je prostoperiodična struja efektivne vrednosti I i niske učestanosti f . Odrediti izraz za ukupnu podužnu induktivnost ovoga voda.

4.

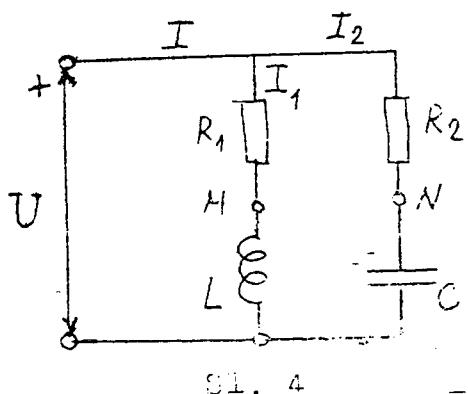

Za deo kola prostoperiodične struje prikazan na slici 4 je poznato: $U = 100V$, $I_1 = 20A$, $I_2 = 10A$, $I = 10\sqrt{5} A$ i $R_1 = 3\Omega$

Odrediti

efektivne vrednosti napona između krajeva svih elemenata i između tačaka N i N .

Ispit traje 3,5 sata.