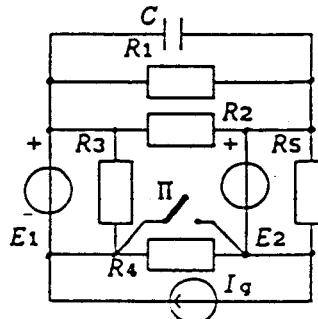


ПРВИ ДЕО ИСПИТА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ


15. септембар 1992.

1. Полупречници електрода сферичног кондензатора су  $a$  и  $b=500$  мм ( $a < b$ ). Кондензатор је испуњен хомогеним диелектриком релативне пермитивности  $\epsilon_r=3$ , чије је критично електрично поље  $E_{kr}=20$  MV/m. Колики треба да буде полупречник  $a$  да би кондензатор могао да издржи што већи напон? Колики је пробојни напон кондензатора у том случају?


2. У колу приказаном на слици познато је:  $E_1=10$  V,  $E_2=20$  V,  $I_g=0,5$  A,  $R_1=200 \Omega$ ,  $R_2=300 \Omega$ ,  $R_3=100 \Omega$ , и  $C=100 \mu F$ . Прецидач  $\Pi$  је најпре затворен и успостављено је стационарно стање. Прецидач  $\Pi$  се затим отвори, а по успостављању новог стационарног стања енергија тог кондензатора се повећа за  $\Delta W_c=11,2$  mJ у односу на претходно стационарно стање. Израчунати отпорност  $R_4$ .



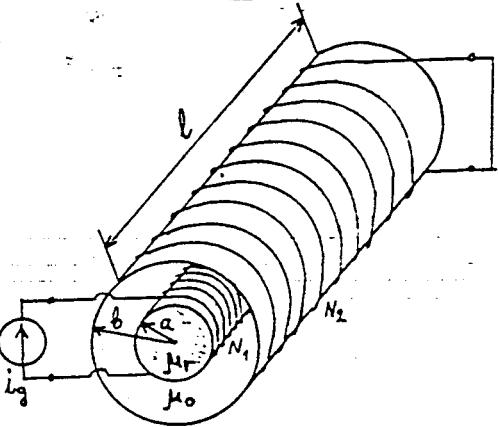3. Феромагнетско језгро соленоида има облик врло дугачког цилиндра, дужине  $l=100$  мм и кружног попречног пресека полупречника  $a=10$  мм ( $l \gg a$ ), као што је приказано на слици. Материјал од кога је начињено језгро може се сматрати линеарним, релативне пермеабилности  $\mu_r=1000$ . На језгру је равномерно и густо намотано  $N_1=100$  завојака, а тај намотај је приклучен на идеалан струјни генератор простопериодичне струје ефективне вредности  $I=0,2$  A и учестаности  $f=50$  Hz. Отпорност намотаја је  $R_1=1 \Omega$ . Око тог соленоида постављен је коаксијално, у ваздуху, други соленоид, исте дужине  $l$ , кружног попречног пресека полупречника  $b=20$  мм. Број завојака другог соленоида је  $N_2=200$ , а отпорност  $R_2=2 \Omega$ . Приклучци другог намотаја су кратко спојени. Израчунати ефективну вредност напона између приклучака првог соленоида.



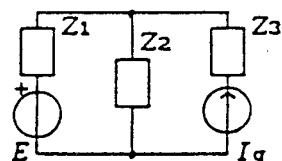4. У колу простопериодичне струје приказаном на слици познато је  $E=10$  V,  $I_g=0,5$  A,  $Z_1=(10-j10) \Omega$ ,  $Z_3=(4-j8) \Omega$ , комплексна снага идеалног струјног генератора  $S_{1g}=(6-j2)$  VA, а струја струјног генератора фазно предњачи електромоторној сили напонског генератора за  $\pi/2$ . Израчунати импедансу  $Z_2$  и комплексну снагу идеалног напонског генератора.



Напомена. Испит траје 4 сата. Није дозвољено напуштање сале 1 сат од почетка испита. Молимо Вас да на задатку уцртате следећу таблицу и испуните њен горњи део:

профил/ одсек/ група	редовни/ ванредни	индекс година/број	презиме и име
	P    V	/	
ЗАДАТАК			
1	2	3	4