

ПРВИ ДЕО ИСПИТА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

23. март 2002.

1

Напомене. Испит траје 120 минута. Није дозвољено напуштање сале 60 минута од почетка испита. Дозвољена је употреба искључиво писаљке и овог листа папира. Коначне одговоре и тражена извођења уписати у одговарајуће кућице, уцртати у дијаграме или заокружити понуђене одговоре. Користити се белимама и полеђином листа за концепт. Јасно назначити редни број питања на које се одговор или концепт односе. Попунити податке о кандидату у следећој таблици.

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ			Колоквијум I	Укупно питања	Код											
Група са предавања	Индекс година/брож	Презиме и име	X													
П1 П2 ЕГ	/		Колоквијум II X	Укупно задаци												
ПИТАЊА			ЗАДАЦИ	ОЦЕНА												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	*		


1. Тачкасто наелектрисање Q налази се усамљено у вакууму у координатном почетку Декартовог система. Написати израз за напон између тачака A(-2a,0,0) и B(0,a,0) ($a > 0$)?

$$U_{AB} =$$

2. Полупречници електрода сферичног кондензатора су a и b ($a < b$). Диелектрик је нехомоген, а пермитивност му зависи од одстојања r од центра као $\epsilon(r) = 2b^2\epsilon_0/r^2$. Извести израз за капацитивност овога кондензатора?



$$C =$$

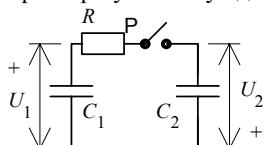3. Кондензатори капацитивности $C_1 = 10 \mu F$ и $C_2 = 20 \mu F$, отпорник отпорности $R = 1 k\Omega$ и прекидач П везани су на ред, као што је приказано на слици. Прекидач је отворен, а напони кондензатора су $U_1 = U_2 = 300 V$. Прекидач се затвори у тренутку $t = 0$. Израчунати рад који се претвори у топлоту од тренутка $t = 0$ до успостављања новог стационарног стања.




$$A_R = J$$

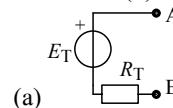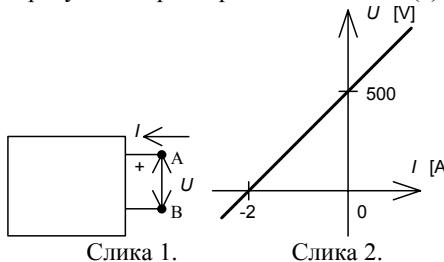4. Веза између напона и струје мреже приказане на слици 1 графички је приказана на слици 2. Израчунати параметре еквивалентног (a) Тевененовог и (б) Нортоновог генератора.



$$E_T = V$$


$$R_T = \Omega$$

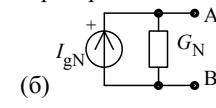

$$I_{gN} = A$$

$$G_N = mS$$

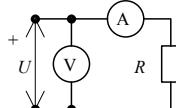5. Отпорност једног отпорника мери се помоћу шеме приказане на слици. Унутрашња отпорност амперметра је 1Ω , а волтметра $1 k\Omega$. Показивања инструмената су 200 mA и 1 V , респективно. Колика је мерена отпорност?




$$R = \Omega$$

6. Феромагнетски цилиндар кружног попречног пресека, полу пречника a и дужине $b \gg a$, хомогено је намагнетисан тако да је вектор магнетизације \mathbf{M} паралелан оси цилиндра. Околна средина је ваздух. Одредити изразе за векторе магнетске индукције и јачине магнетског поља у центру цилиндра.

$$\mathbf{B} =$$

$$\mathbf{H} =$$

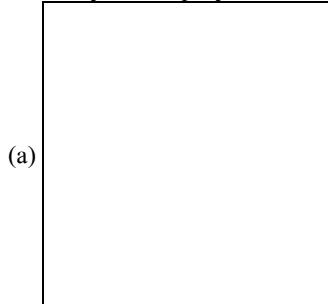7. Два иста калема индуктивности L и коефицијента спреге $k = 1/2$ су паралелно везана и прикључена на идеални струјни генератор сталне струје I_g . (а) Напртати шему кола за коју је укупна магнетска енергија минимална. (б) Колика је та енергија?




$$(б) W_m =$$

8. Напон кондензатора капацитивности C мења се у времену као $u(t) = U_m(1 + \cos \omega t)$, где су U_m и ω константе. Одредити изразе за (а) тренутну и (б) средњу снагу кондензатора.

$$(а) p(t) =$$

$$(б) P =$$

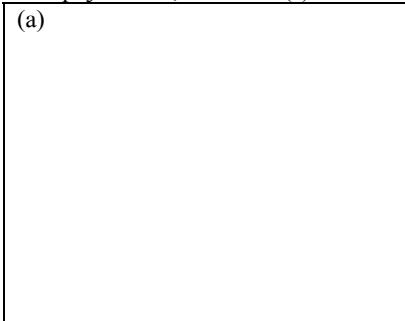9. Пријемник комплексне импедансе $Z = (10 + j10) \Omega$ прикључен је на простопериодични напон ефективне вредности $U = 10 \text{ kV}$ и кружне учестаности $\omega = 500 \text{ s}^{-1}$. (а) Напртати шему везе којом се остварује потпуна поправка фактора снаге. (б) Колика је капацитивност кондензатора којим се остварује та поправка? (в) Колика је активна снага пријемника, а колика (г) комплексна снага кондензатора?




$$(б) C = \mu\text{F}$$

$$(в) P = \text{kW}$$

$$(г) S_C = \text{kVA}$$

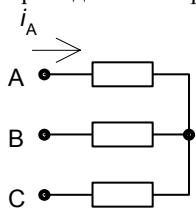10. Симетрични трофазни пријемник, приказан на слици, прикључен је на симетрични, **инверзни** трофазни систем напона. При томе је $u_{BC} = 20 \sin \omega t \text{ kV}$ и $i_A = 100 \sin \omega t \text{ A}$. Колика је (а) активна, (б) реактивна и (в) комплексна првидна снага трофазног пријемника?



$$(а) P =$$

$$(б) Q =$$

$$(в) S =$$

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА СА ПРВОГ ДЕЛА ИСПИТА ИЗ ОСНОВА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ОДРЖАНОГ 23. МАРТА 2002. ГОДИНЕ

1. $U_{AB} = \frac{-Q}{8\pi\epsilon_0 a}$.

2. $C = \frac{8\pi b^2 \epsilon_0}{b-a}$.

3. $A_R = 1,2 \text{ J}$.

4. $E_T = 500 \text{ V}$, $I_N = 2 \text{ A}$, $R_T = 1/G_N = 250 \Omega$.

5. $R = 4 \Omega$.

6. $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{M}$, $\mathbf{H} = 0$.

7. Тачке су на супротним прикључцима калемова. $W_m = \frac{1}{8} L I_g^2$.

8. $i(t) = -CU_m \omega \sin \omega t$, $p(t) = -CU_m^2 \omega \sin \omega t (1 + \cos \omega t)$, $P = 0$.

9. Паралелна веза пријемника и кондензатора. $C = 100 \mu\text{F}$, $P = 5 \text{ MW}$, $\underline{S}_C = -j5 \text{ MVA}$.

10. $P = 0$, $Q = -\sqrt{3} \text{ MVAr}$, $\underline{S} = -j\sqrt{3} \text{ MVA}$.